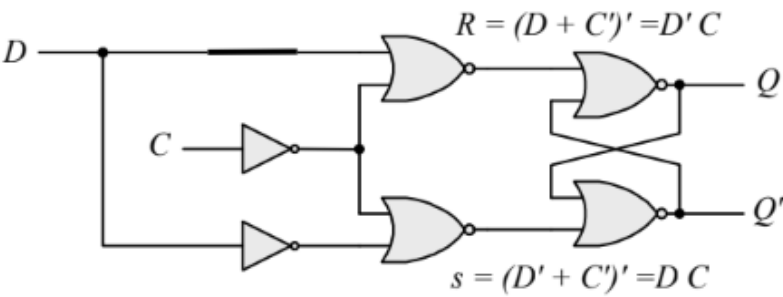



5.1

(b)




C(En)	D	S	R	Next state of Q
0	X	0	0	No change
1	0	0	1	0, reset state
1	1	1	0	1, set state

5.2

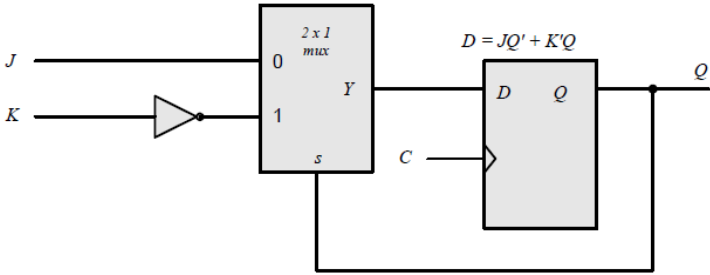


5.6

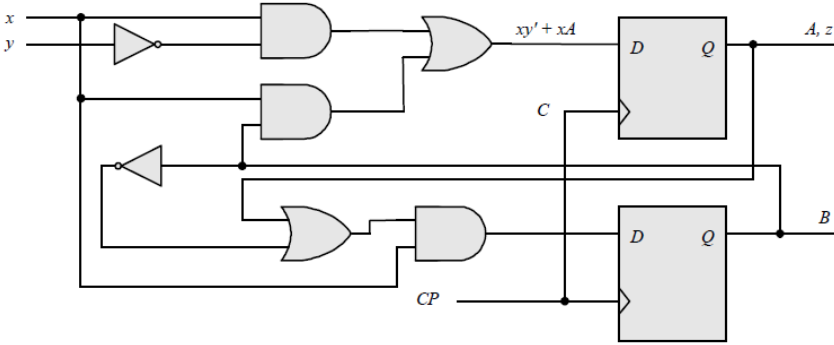

(b)

Present State		Input		Next State		Output
A	B	x	y	A	B	z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

(c)

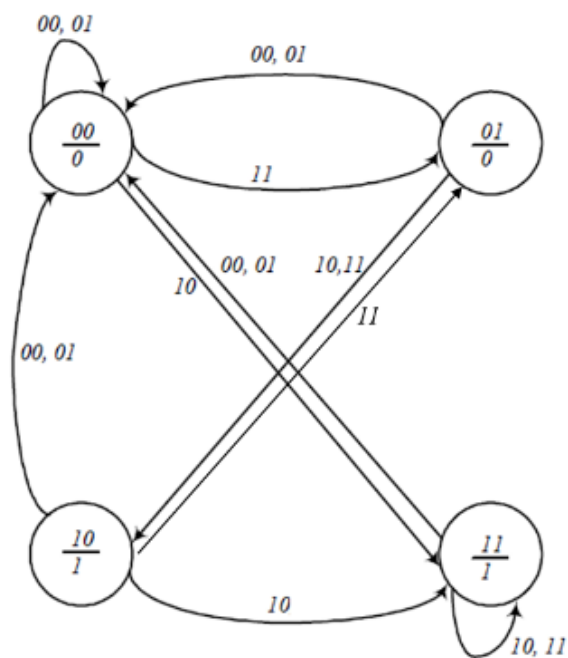


5.8 A counter with a repeated sequence of 00, 01, 10.

Present state		Next state		FF Inputs	
A	B	A	B	$T_A$	$T_B$
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1


$$T_A = A + B$$

$$T_B = A' + B$$

Repeated sequence:

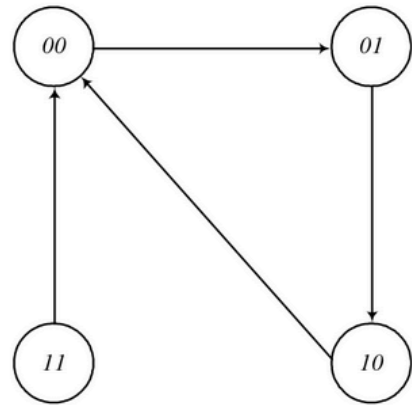

5.10 (a)

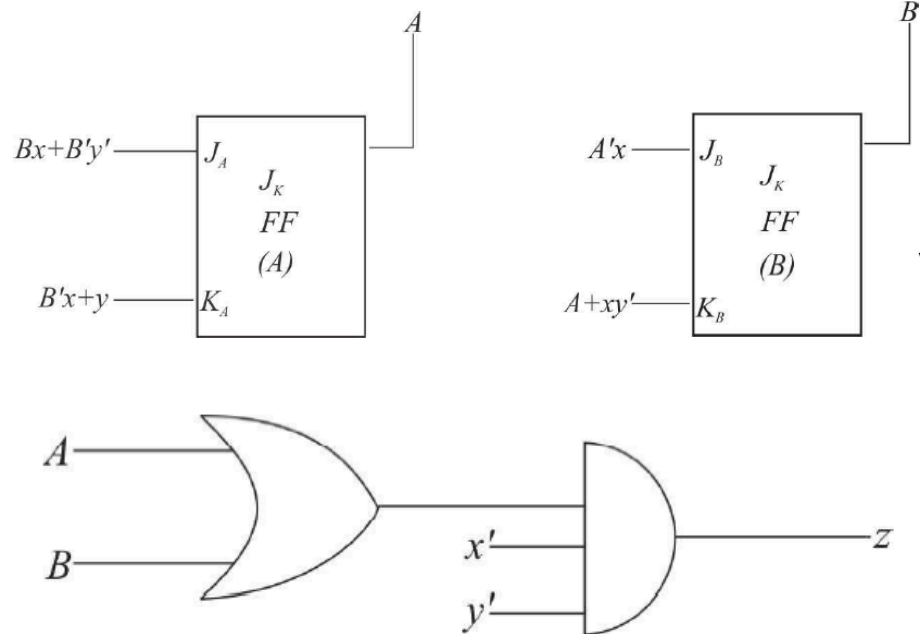

**(b)** State Table:

$A(t)$	$B(t)$	$x$	$y$	$A(t+1)$	$B(t+1)$	$z$
0	0		0	0	1	0
0	0		0	1	0	0
0	0		1	0	1	0
0	0		1	1	0	0
0	1		0	0	0	1
0	1		0	1	0	0
0	1		1	0	1	0
0	1		1	1	1	0
1	0		0	0	1	0
1	0		0	1	0	0
1	0		1	0	0	0
1	0		1	1	0	0
1	1		0	0	1	0
1	1		0	1	0	0
1	1		1	0	1	0
1	1		1	1	0	0