
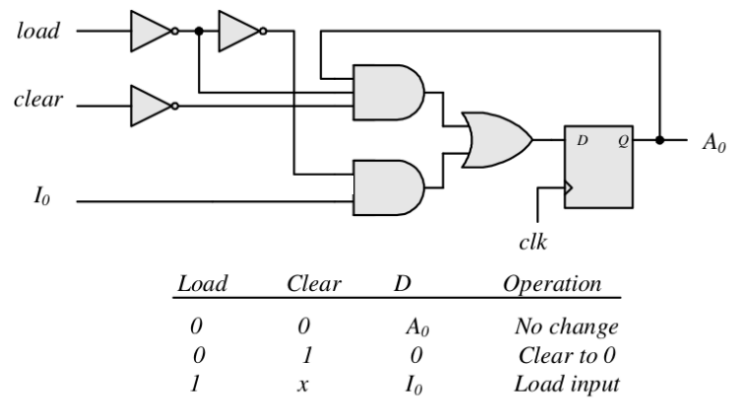


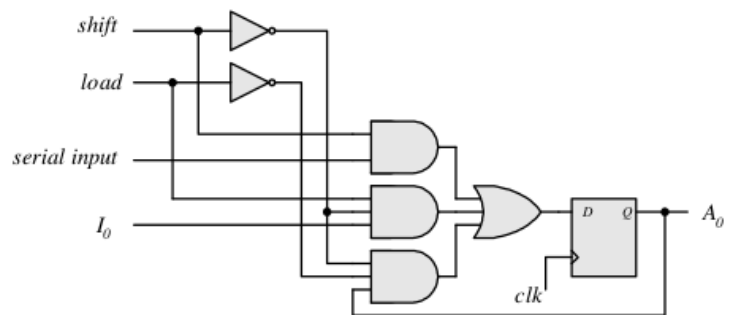6.2 Modify Fig. 6.2, with each stage replicating the first stage shown below:



6.6 First stage of register:



(b)


Present state	Inputs		Next state	Output	FF inputs	
Q	x	y	Q	D	J_Q	K_Q
0	0	0	0	0	0	x
0	0	1	1	1	1	x
0	1	0	0	1	0	x
0	1	1	0	0	0	x
1	0	0	1	1	x	0
1	0	1	1	0	x	0
1	1	0	0	0	x	1
1	1	1	1	1	x	0

$Q \backslash xy$		x			
		00	01	11	10
Q	0	m_0	m_1 1	m_3	m_2
	1	m_4 x	m_5 x	m_7 x	m_6 x

$J_Q = x'y$

$Q \backslash xy$		x			
		00	01	11	10
Q	0	m_0 x	m_1 x	m_3 x	m_2 x
	1	m_4	m_5	m_7	m_6 1

$K_Q = xy'$
 $D = Q \oplus x \oplus y$

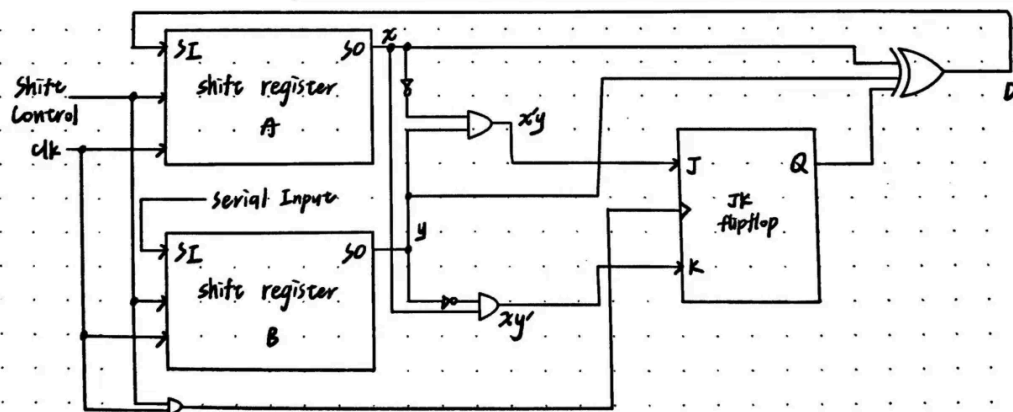


6.10

See solution to Problem 5.7.

Note that $y = x$ if $Q = 0$, and $y = x'$ if $Q = 1$. Q is set on the first 1 from x .

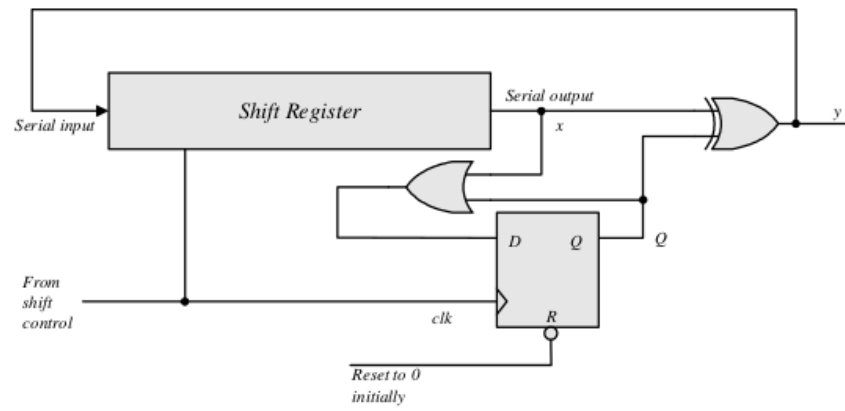Note that $x \oplus 0 = x$, and $x \oplus 1 = x'$.



6.13

